VLSI System Design (Graduate Level) Fall 2021

HOMEWORK I REPORT


Must do self-checking before submission:

- ☑ Compress all files described in the problem into one tar
- ☑ All SystemVerilog files can be compiled under SoC Lab environment
- ☑ All port declarations comply with I/O port specifications
- ☑ Organize files according to File Hierarchy Requirement
- ☑ No any waveform files in deliverables

Student name:	楊芸甄
Student ID:	H24071037

一、架構設計

 為 5-stage pipeline CPU, 搭配 forward 與 hazard controller, 總架構如下。



以下為各 module 說明。

1. stage_IF.sv


pc:在 posedge 時會改變值,普通情 況下 pc = pc+4; br_take == 1 -> pc = pc_res,其中 pc_res為EX 中 alu 的運算結果;當 hazard == 1(load 的 值在下一 cycle 就要用到時,hazard 會拉成1),pc = pc(產生1個 bubble)

hazard_reg、br_take_reg、 instr_reg:在 posedge 時,會將各自 對應訊號的值儲存(存上一 cycle 的 值)

instr mux:為 comb 電路,在普通情 況下,instr = instr_from_mem;當 hazard == 1,instr = 0(因為從 instr mem 拿到的指令是錯的);當 hazard_reg == 1,instr =

instr_reg(再執行一次同樣指令,產生1個 bubble)

 IF/ID reg: pc和 pc4 的值在 posedge 傳到 ID stage。




2. stage_ID. sv

以 opcode、funct3、funct7 第 5 碼的 值判斷為何種指令,決定各訊號如 alu_op, br_op, op_ctrl, mem_wr, mem_rd, imm, 並連同其他後面 stage 需用到的訊號,在 posedge 時傳至 EX stage。

其中 alu_op,在 R 與 I type 為 funct7_5 與 funct3 組合(除 sr),其 他 type 則為 add。

br_op 的部分,若是 jal 或 jalr 會被 設成 Uncond,到 EX 時無論如何 br_take 皆為 1; B-type 指令則把 br_op 設為在 EX 時判斷是否需要 take branch;其他指令則將 br_op 設為都 不會 branch。

 rsl 與 rs2 的 idx 送往 regfile,並在 posedge 時拿到值傳往 EX stage。



當 hazard == 1 時,會 flush 掉各 register 的值(產生 bubble)

3. stage_EX.sv

(架構圖在下頁)

rs1, rs2 mux: 以從 forward controller 傳來的 rs_ctrl 訊號,決定 rs 值為由 ID 而來、或是需從前面指令的 EX 或 MEM forward 過來。


op1, op2 mux:由op_ctrl 訊號,決定opl 為rsl 或pc,op2 為rs2或imm。

alu:由 alu_op 決定為何種運算。

rd_mux:由rd_src 訊號決定 rd 為 alu 運算結果還是 pc4。

branch:根據 br_op 訊號以及比較結果決定 br_take 的值。

 
mem_wr_ctrl:控制 store 相關的訊號,根據 funct3 與 alu_res 最後兩 bit 決定 wr_mem_en 的值,以及是否要針對 rs2 做 shift。並將這些訊號以及 mem_addr 送到 data memory。




 4. stage_MEM_and_WB.sv

wb_data_ctrl:控制 write back 的值。此時 load 類指令已拿到從 memory 來的資料,根據 funct3 處理 LH, LB 的部分。若資料不是來自 memory,則 wb_data 為 EX 運算結果。

在下一個 posedge, wb_data 會寫回 regfile 對應的 wb_idx, 指令完成。




 

 5. forward_and_hazard.sv

forward ctrl:判斷 ID 的 rs1, rs2 idx 是否有與 EX 或 MEM 的 rd idx 相同,並將 rs_ctrl 訊號送至 EX,決定 rs1 與 rs2 的資料來源。

hazard ctrl:判斷 ID 的 rsl, rs2 是否與 EX 的 rd 相同,且 mem_read 為 1;或是 branch take 若是,則 hazard 拉為 1, flush IF 和 ID stage 的值。



二、波型圖

以下皆以 prog0 之 main. S 的指令做舉例

1. R-type


(a) add

130: 006282b3 add t0, t0, t1

IF: pc = 130 ID: instr = 006282b3

EX: op1 = ffff_ffff, op2 = ffff_ffff, alu_op = 0000

 alu_res= ffff_ffff + ffff_ffff = ffff_fffe



(b) slt

1e4: 0062a2b3 slt t0, t0, t1

IF: pc = 1e4 ID: instr = 0062a2b3

EX: $op1 = ffff_ffff$, op2 = 1, $alu_op = 0010$

alu_res = (ffff_ffff < 1) ? (signed) = 1</pre>




(c) sra

2ec: 4062d2b3 sra t0, t0, t1

IF: pc = 2ec ID: instr = 4062d2b3

 $EX : op1 = 8765_4321, op2 = 4, alu_op = 1101$

 alu_res = 8765_4321 >> 4 (signed) = f876_5432



2. I-type

(a) addi

458: fff28293 addi t0, t0, -1

 $IF : pc = 458 \qquad ID : instr = fff28293$

EX: op1 = ffff_fffe, op2 = ffff_ffff, alu_op = 0000

其中 op2_ctrl 為選擇來源為 rs2 或 imm,在 addi 指令中選擇 imm

alu_res = ffff_ffff + ffff_ffff = ffff_fffe



(b) lw

3b8: 00032283 lw t0, 0(t1)

IF: pc = 3b8 ID: instr = 00032283

EX: alu_res = b30, mem_addr = alu_res[15:2] = 2cc

MEM: mem_rd_fromEX = 1 (表示對 memory 讀取), mem_read_out = 6666_6666

 $wb_data = 6666_6666, wb_idx = 5$

WB: regfile [5] = 6666_6666



(c) ial

72c: 00030367 jalr t1, t1

IF: pc = 72c ID: 0080036f

 $EX : br_take = 1, alu_res = rs1 + imm = b04 + 8 = 744$

next cycle: pc = 744, instr_from_mem 為 pc=734 對應的錯誤指令,由於

br_take_reg = 1, instr_mux 會將 instr 設為 0, 產生 bubble

此外 ID stage register 也會 flush, 共產生 2 個 bubble

wb idx = 6, wb data = pc4 fromID(last cycle) = 730

next cycle: instr 為 pc=744 對應的正確指令,回歸正常執行。

regfile [6] = 730

ver Ø pc[31:0]	744 -> 748	728	72c	730	734	744	748
ver - instr[31:0]	-> 43_0367	317	203_0313	3_0367	12_e293	0	43_0367
ver - instr_from_mem[3	43_0367	317	203_0313	3_0367	12_e293	43_0	367
ver 🕼 op1[31:0]	0	0	72	24	744	C	
ver 🕼 rs1_final[31:0]	0		0	724	744	(
ver 🔯 op2[31:0]	0	ffff_*	0	20	Χ	0	
ver 🌗 imm[31:0]	0	ffff_*	0	20	Χ	0	
ver 🕼 alu_res[31:0]	0	ffff_*	724	74	14	0	
ver 🕞 br_take	0						
ver 🕼 br_take_reg	1 -> 0						
ver - wb_idx[4:0]	6 -> 0	8	5		6		0
wer → pc4_fromID[31:0]	0	724	728	72c	730		
ver - wb_data[31:0]	730 -> 0	8060	ffff_f000	724	744	730	0
ver 🔯 regfile[6][31:0	744 -> 730		aabf_790)c	724	744	

3. S-type

(a) sw

7c4: fe542e23 sw t0, -4(s0)


 $IF : pc = 7c4 \qquad ID : instr = fe542e23$

EX : alu_res = rs1 + imm = 8078 + ffff_fffc = 8074

funct3 = 2, WEB = 0000, mem_addr = alu_res[15:2] = 201d = A,

rs2 final = f = DI

在 EX/MEM 的 posedge clk, 資料寫入 DM

 

(b) sb

7f0: ffe409a3 sb t5, -13(s0)

IF : pc = 7f0 ID : instr = ffe409a3

 $EX : alu_res = rs1 + imm = 808c + ffff_fff3 = 807f$

funct3 = 0, alu_res[1:0] = 11, WEB = 0111 (store 在高位 btye)

mem_addr = alu_res[15:2] = 201f = A, rs2_final = 1234_5678 = DI

在 EX/MEM 的 posedge clk, 資料寫入 DM

ver Ø pc[31:0]	7f4 -> 7f8	*	7 f 0	7f4	7f8	7fc	
ver - instr[31:0]	-> ffe4_1723	*	ffe4_1a23	ffe4_09a3	ffe4_1723	ff04_2283	
ver Ø op1[31:0]	808c	808c					
ver 🕼 rs1_final[31:0]	808c				808	lc	
ver Ø op2[31:0]	-> ffff_fff3	*	ffff_fff8	ffff_fff4	ffff_fff3	ffff_ffee	
ver - imm[31:0]	-> ffff_fff3	*	ffff_fff8	ffff_fff4	ffff_fff3	ffff_ffee	
ver - funct3_fromID[2:0]	1 -> 0	*	0	1	0	1	
ver 🔯 alu_res[31:0]	8080 -> 807f	*	8084	8080	807f	807a	
ver - A[13:0]	2020 -> 201f	*	2021	2020	201f	201e	
ver - mem_addr[13:0]	2020 -> 201f	*	2021	2020	201f	201e	
ver -> DI[31:0]	-> 7800_0000	1234_5678 7800_0000 5678_000					
ver - rs2_final[31:0]	1234_5678	1234_5678					
ver → WEB[3:0]	c -> 7	*	е	С	7	3	

(c) sh

7ec: ffe41a23 sh t5, -12(s0)

IF: pc = 7ec ID: instr = ffe41a23

 $EX : alu_res = rs1 + imm = 808c + ffff_fff4 = 8080$

funct3 = 1, alu_res[1:0] = 0, WEB = 1001 (store 在中間 half)

在 EX/MEM 的 posedge clk, 資料寫入 DM

ver 🔯 pc[31:0]	7f0 -> 7f4	* 7ec	7f0	7f4	7f8
ver - instr[31:0]	-> ffe4_09a3	* ffe4_0c23	ffe4_1a23	ffe4_09a3	ffe4_1723
www 🔯 op1[31:0]	808c			!	808c
www 🔯 rs1_final[31:0]	808c				808c
ver 🔯 op2[31:0]	-> ffff_fff4	* ffff_fffc	ffff_fff8	ffff_fff4	ffff_fff3
ver → imm[31:0]	-> ffff_fff4	* ffff_fffc	ffff_fff8	ffff_fff4	ffff_fff3
ver 🌗 funct3_fromID[2:0]	0 -> 1	2	0	1	(0)
ver 🕼 alu_res[31:0]	8084 -> 8080	* 8088	8084	8080	807f
w → A[13:0]	2021 -> 2020	* 2022	2021	2020	201f
ver - mem_addr[13:0]	2021 -> 2020	* 2022	2021	2020	201f
ver -> DI[31:0]	1234_5678	O)	1234_5678		7800_0000
ver - rs2_final[31:0]	1234_5678	O)		1234_5678	
wer → WEB[3:0]	e -> c	f) 0	е	С	7

4. B-type

(a) beq

85c: 00628463 beq t0, t1, 864 <beq+0x58>

IF: pc = 85c ID: instr = 00628463

 $EX : br_take = (rs1 == rs2)? = ffff_f000 == ffff_f000 ? = 1$

pc_res = alu_res = pc + imm = 85c + 8 = 864

next cycle: pc = 864, instr 為錯誤指令, flush ID => bubble

br_take_reg = 1, instr mux 將指令設為 0 => bubble(共 2 個 bubble)

next cycle: instr 為正確地址之指令,回歸正常執行



(b) blt

8dc: 0262cc63 blt t0, t1, 914 <b1t+0x48>

IF: pc = 8dc ID: instr = 0262cc63

 $EX : br_take = (rsl_s < rs2_s)? = ffff_f000 < ffff_effc ? = 0$

pc_res = alu_res = pc + imm = 8dc + 38 = 914

next cycle: pc 沒有變為 914,繼續原本的 pc + 4



(c) bltu

a18: 0062e463 bltu t0, t1, a20 <bltu+0x50>

IF: pc = a18 ID: instr = 0062e463

 $EX : br_take = (rsl_u < rsl_u)? = ffff_f000 < ffff_fffff ? = 1$

pc res = alu res = pc + imm = a18 + 8 = a20

next cycle: pc = a20(剛好與上一 cycle 一樣), flush ID => bubble

br_take_reg = 1, instr mux 將指令設為 0 => bubble

next cycle: instr 為正確地址之指令,回歸正常執行

ver Ø pc[31:0]	a20	a18 a1c		a2	0	a24
ver - instr[31:0]	22_e293 -> 0	fff0_0313	62_e463	22_e293	0	2_8313
ver 🜗 br_take	1 -> 0					
ver 🕼 br_take_reg	0 -> 1					
ver → pc_fromID[31:0]	a18 -> 0	0	a14	a18	(
ver - imm[31:0]	8 -> 0	0	ffff_fff	8		0
ver 🔯 alu_res[31:0]	a20 -> 0	0	ffff_fff	a20	(
ver - pc_res[31:0]	a20 -> 0	0	ffff_fff	a20	(
ver - br_op[1:0]	1 -> 0)	1 1		0
ver 🕼 rs1_final[31:0]	r_f000 -> 0	0		ffff_f000	(
ver - rs2_final[31:0]	r_ffff -> 0	0	ffff_fffc	ffff_fff		0

5. U-type

(a) auipc


7c: 00009197 auipc gp, 0x9

IF: pc = 7c ID: instr = 00009197

 $EX : alu_res = pc + imm = 7c + 9000 = 907c$

 $MEM : wb_data = 907c, wb_idx = 3$

WB: regfile[3] = 907c

 

(b) lui

aec: 135793b7 lui t2, 0x13579

IF: pc = aec ID: instr = 135793b7

 $EX : alu_res = imm = 1357_9000$

MEM: wb_data = 1357_9000, wb_idx = 7

WB: regfile[7] = 1357 9000



6. J-type

98: 06c000ef jal ra,104 <fill_block>

IF : pc = 98 ID : 06c000ef

 $EX : br_take = 1$, $alu_res = pc + imm = 98 + 6c = 104$

next cycle:pc = 104, instr 為錯誤指令,flush ID => bubble

wb_idx = 1, wb_data = pc4_fromID(last cycle) = 9c

br_take_reg = 1, instr mux 將指令設為 0 => bubble

regfile [6] = 9c

next cycle: instr 為正確地址之指令,回歸正常執行

ver 🔯 pc[31:0]	104 -> 108	94	98	9c	a0	104	108
ver 🕞 instr[31:0]	-> b5_7863	705_8*	613	6c0_00ef	8517	0	b5_7863
ver 🚽 instr_from_mem[3	-> b5_7863	705_8*	613	6c0_00ef	8517	645_0513	b5_7863
ver 🦁 op1[31:0]	0	8c	808c	0	98)
ver → pc_fromID[31:0]	0	8c	90	94	98)
ver 🕼 op2[31:0]	0	8000	70	0	6c)
ver 🚽 imm[31:0]	0	8000	70	0	6c)
ver 🔯 alu_res[31:0]	0	808c	80fc	0	104	()
ver 🕞 br_take	0						
ver 🔯 br_take_reg	1 -> 0						
ver wb_idx[4:0]	1 -> 0	а		9	С	1	
ver → pc4_fromID[31:0]	0	90	94	98	9c		
ver 🕞 wb_data[31:0]	9c -> 0	8100	808c	80fc	0	9c	0
ver 🕼 regfile[1][31:0	0 -> 9c			0			

三、test program

1. prog0

```
DM[8226] = 12345678, pass
DM[8227] = ce780000, pass
DM[8228] = fffff000, pass
DM[8229] = fffff000, pass
DM[8230] = fffff000, pass
DM[8231] = fffff000, pass
DM[8232] = fffff000, pass
DM[8233] = fffff000, pass
DM[8234] = 1357a064, pass
DM[8235] = 13578000, pass
DM[8236] = fffff004, pass
       **********
       **
           Congratulations !!
       **
                                **
                                        / 0.0
       **
                                 **
       **
           Simulation PASS!!
                                **
       **
                                 **
       *********
Simulation complete via $finish(1) at time 63514350 PS + 2
../sim/top tb.sv:76
                       $finish:
```

2. prog1

一開始我先嘗試用 c 實現 insertion sort,但在邊譯成 assembly 後,我發現會多很多不必要的指令,因此我就改成用 assembly 實現。在演算法的部分,雖然 insertion sort 不是時間複雜度最小的,但是它運算簡單且不需要呼叫函式,可以減少函式呼叫的資料搬運,因此選擇該算法。

結果說明:資料由最小的 8649ecbe(負數),依序排到最大 7b1ed6e1(最大)

```
DM[8192] = 8649ecbe, pass
DM[8193] = 891356b5, pass
DM[8194] = 9ef8965a, pass
DM[8195] = a5adad14, pass
DM[8196] = ac1c9aa9, pass
DM[8197] = b1327c91, pass
DM[8198] = c2c287dc, pass
DM[8199] = c5707a3d, pass
DM[8200] = d6186134, pass
DM[8201] = db2764d5, pass
DM[8202] = e611dbc0, pass
DM[8203] = e912d024, pass
DM[8204] = e93d369e, pass
DM[8205] = f06cb80b, pass
DM[8206] = f1929166, pass
DM[8207] = fe884149, pass
DM[8208] = 02cd65b5, pass
DM[8209] = 16c5d5af, pass
DM[8210] = 1e0bf7e8, pass
DM[8211] = 3ac18e4f, pass
DM[8212] = 3dfce9a2, pass
DM[8213] = 423b1f26, pass
DM[8214] = 42e38aa1, pass
DM[8215] = 43eb84d8, pass
DM[8216] = 4b57f8af, pass
DM[8217] = 4c9f24fa, pass
DM[8218] = 5d50f3a8, pass
DM[8219] = 608dc931, pass
DM[8220] = 66290483, pass
DM[8221] = 73902c5d, pass
DM[8222] = 7a27c66f, pass
DM[8223] = 7b1ed6e1, pass
```

3. prog2

使用 assembly 實現,由於目前硬體沒有乘法指令,因此在軟體部分以 Shift-and-Add 實現乘法運算。

結果說明: lower part 存在 DM[8192], higher part 在 DB[8193] 1a2b3c4d × 98765432 = f95c456cfb90b0a

4. prog3

使用輾轉相除法找尋最大公因數,同樣是使用 aseembly。

結果說明: 0x07622814 和 0x00421923 的最大公因數為 3

cvcle:合成與驗證皆為8.7

area: 5527032

```
Number of ports:
                                          1862
Number of nets:
                                          9171
Number of cells:
                                          7289
Number of combinational cells:
                                          5847
Number of sequential cells:
                                          1426
Number of macros/black boxes:
                                             2
Number of buf/inv:
                                          1333
Number of references:
                                            12
Combinational area:
                                105415.127974
Buf/Inv area:
                                 14911.545463
Noncombinational area:
                                 77123.189804
Macro/Black Box area:
                               5344494.500000
                            undefined (Wire load has zero net area)
Net Interconnect area:
Total cell area:
                               5527032.817778
                            undefined
Total area:
```

timing:

(已於前面有截圖)

```
prog0+prog1+prg2+prg3 = 63514350+77712750+64010250+60051750 = 265289100ps
```

五、superlint

total line: 845

superlint violation: 27

27/845 = 3.2% < 15%

```
45 src/forward_and_hazard.sv

99 src/SRAM_wrapper.sv

194 src/stage_EX.sv

162 src/stage_ID.sv


63 src/stage_IF.sv

44 src/stage_MEM_and_WB.sv

147 src/top.sv

91 include/all_def.svh

845 total
```

 

最多的 warning:

1. no asynchronous reset:可是教授在上課說盡量使用同步 reset,所以就還是使用 synchronous reset

Tag: FLP NO ASRT (13) "Flip-flop 'br_take_reg' does not have any asynchronous set or reset" "Flip-flop 'pc' does not have any asynchronous set or reset" "Flip-flop 'pc4_fromIF' does not have any asynchronous set or reset" "Flip-flop 'alu_op' does not have any asynchronous set or reset" "Flip-flop 'funct3_fromID' does not have any asynchronous set or reset"

2. shift overflow:不過 overflow 的 bits 也不影響運算結果,因此沒有修正

```
Tag: EXP_NR_OVFB (5)

"Shift overflow in module/design-unit EX, some bits will be lost"

"Shift overflow in module/design-unit EX, some bits will be lost"

"Shift overflow in module/design-unit EX, some bits will be lost"
```

3. unequal lengths operands:在部分地方判斷值是否大於 0 時,沒有 specify 0 的長度。

```
Tag: OPR_NR_UREL (5)

"Unequal length operands in relational operator (padding produces incorrect result) in module...

"Unequal length operands in relational operator (padding produces incorrect result) in module...

"Unequal length operands in relational operator (padding produces incorrect result) in module...

"Unequal length operands in relational operator (padding produces incorrect result) in module...

"Unequal length operands in relational operator (padding produces incorrect result) in module...
```

六、Summary and Lessons learned

在硬體部分,這次的作業讓我更熟悉 pipeline CPU 的電路實作。由於 SRAM 在下一個 cycle 才會拿到資料,因此各訊號在時序上需要多做考慮。此外最困難的部分是當有 hazard 或是 take branch 時要產生 bubble,需如何 flush 相關訊號。一開始構思整體架構時也是困難重重,哪些要組合電路哪些要時序等等的問題都很需要思考。

在 cycle 的部分很幸運能夠合到 8.7,其中 critical path 是指令從 IM 出來後經過 decode,將 rs_idx 送往 regfile 取出對應值的部分,似乎跟其他人卡在 EX 的狀況很不一樣。我想這是因為 SRAM 資料出來會有 delay,而在對 regfile 取值時又要經過好幾層的 mux,需要花較多時間。在下次作業中,我可能會嘗試將 ID 再切成 2 個 stage,看能不能讓 cycle 下降更多。

而在軟體部分,我更加熟悉 assembly 的撰寫,雖然寫組語比 C 還要燒腦很多,但是在運算時間上,直接寫 assembly 真的可以比 C 還要快不少。此外,我也更熟悉了 shift-add multiplication 的演算法。

總之,這份作業雖然花了很多時間,但過程中讓我受益良多,接下來的作業也 要繼續努力。